

12V DC إلى 12V AC ليوح تل تانوكم لة حئال

1. $2 \times (6V\ 6W)$ ةيئاه ةجار دلوم
يلاوتل لىل لىصوتل دن 12V AC يلامج دهج لىل لوصحلل نادلوم مدختسُي

2. (Bridge Rectifier) رسج موقم
DC إلى AC نم رايتل ليوح تل 1N5408 لثم تادوياد 4 نم نوكتي

3. لىل وأ $1000\mu F / 25V$ مي عنن فثكم
ميوقتال دعب هتيبثتو دهجال ي فجومتل لىلقتل مدختسُي

4. (ي رايتخا) LM7812 دهج مظنم
ةساسحلل ةزهجال ةياملحل 12V DC دنن تبات دهج لىل ظفاحي

5. عي مجت ةحول وأ Breadboard ةحولو لىصوت كالسأ
تانوكم لىل ني ب ةيئابرهكال تاللىصوتلل